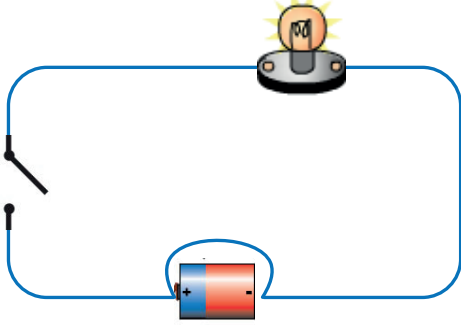


Adı Soyadı:


**BASİT ELEKTRİK DEVRESİ ( Etkinlikleri )**

Aşağıda verilen devrelerin ışık verip vermeme durumlarını işaretleyiniz.  
Çalışmayanların nedenlerini yazınız.




- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni:.....  
.....

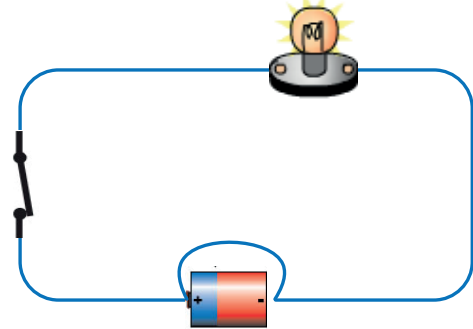


- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni:.....  
.....

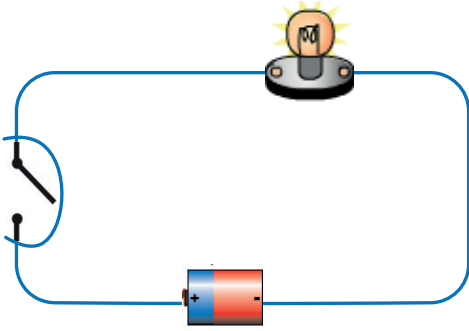


- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni:.....  
.....

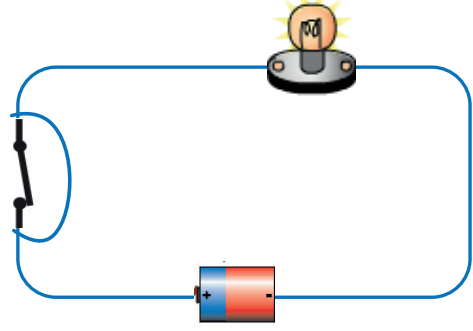


- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni:.....  
.....

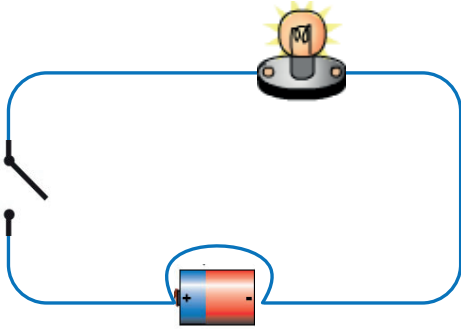

- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni:.....  
.....

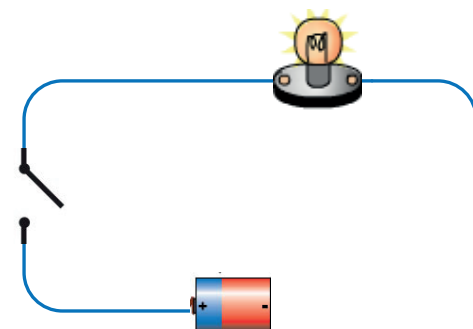


- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni:.....  
.....
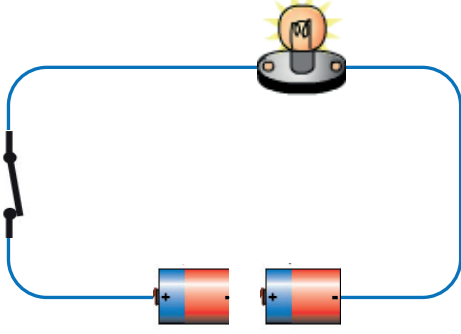
## BASİT ELEKTRİK DEVRESİ ( Etkinlikleri )


Aşağıda verilen devrelerin ışık verip vermeme durumlarını işaretleyiniz.  
Çalışmayanların nedenlerini yazınız.



- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni: .....


.....

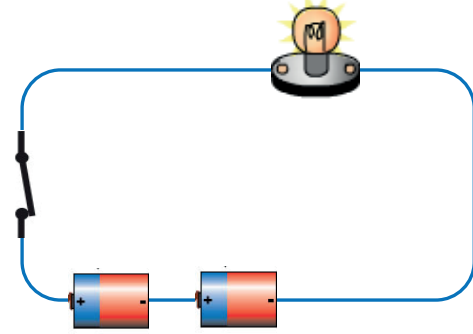

- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni: .....


.....

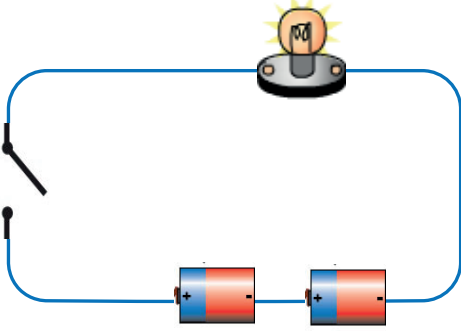

- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni: .....


.....

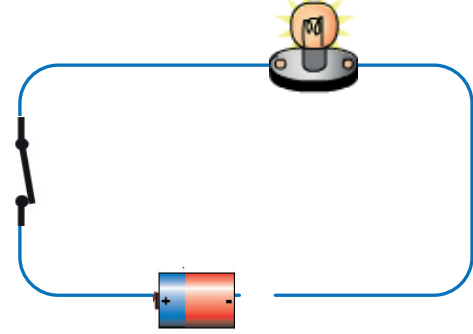

- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni: .....


.....

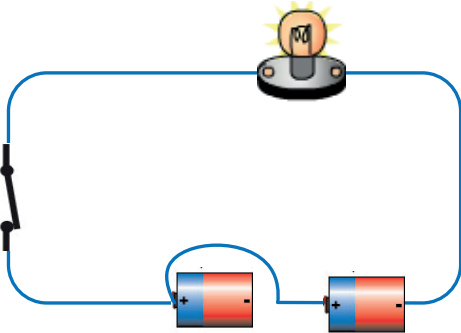

- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni: .....

.....

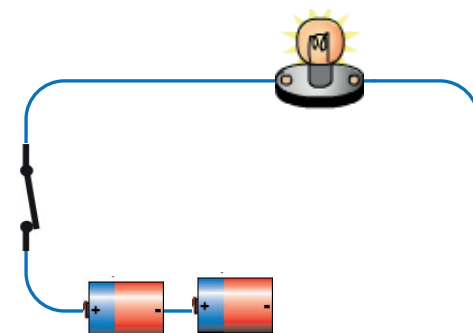

- Işık verir.  
 Işık vermez.

Nedeni: .....

.....